4190.301A Hardware System Design Spring 2020

Hardware System Design Lab6 Report

Kim Bochang 2014-16757

1. < lab6> Introduce

Lab 6의 목적은 final project에서 사용할 Processing Element controller를 구현하는 것이다.

2. Implementation

2.1 PE controller (lab6₩lab6.srcs\sources_1\mathbb{\pi}new\my_pe_controller.v)

PE controller는 다음과 같은 state를 가지고 있고, 각 state마다 동작이 달라지게 된다.

즉, FSM의 형태를 띄고 있다.

S INIT : 초기상태

S_LOAD : 외부에서 벡터를 받아와 pe 내부의 local buffer와 controller 내부의 global buffer에 벡터 곱을 계산할 수 있도록 값을 저장하는 state.

S CALC: 저장된 값들을 이용해 벡터곱을 계산하는 state.

S DONE: 계산이 끝났을때의 state.

```
module my_pe_controller #(
    parameter G_BUF_SIZE = 6, // global buffer size
    parameter L_RAM_SIZE = 6, // local buffer size
    parameter VECTOR_NUM = 4, // vector number. 2**vector_num.
    parameter integer BRAM_ADDR_WIDTH = 15
)
(
    input start,
    input aclk,
    input aresetn,
    input [31:0] rddata,
    output [BRAM_ADDR_WIDTH-1:0] rdaddr,
    output reg [31:0] wrdata,
    output done
);
```

포트는 위와 같다. G_BUF_SIZE와 L_RAM_SIZE는 각각 내부 global buffer와 local buffer size, vector_num은 vector 내부의 원소 개수, BRAM_ADDR_WIDTH는 외부 BRAM address의 너비다.

간단하게 전체 구조를 설명하면 다음과 같다.

PE controller는 다음 4부분으로 나누어진다.

FSM의 역할은 state의 변화가 일어나야할때 state를 바꾸어 주는것이다.

- S_INIT에서는 입력으로 start가 들어오면,
- S LOAD에서는 입력을 모두 내부 메모리에 저장했을 때,
- S_CALC에서는 저장된 값들을 이용한 벡터곱이 완료되었을 때,
- S_DONE에서는 5사이클이 지나면 다음 상태로 가게 된다.

코드는 다음과 같다.

```
always @(posedge aclk) begin
    if (!aresetn) begin
            state <= S_IDLE;
    end
    else begin
        case (state)
            S_IDLE:
                state <= (start) ? S_LOAD : S_IDLE;
            S_LOAD:
                state <= (load_done) ? S_CALC : S_LOAD;
            S_CALC:
                state <= (calc_done) ? S_DONE : S_CALC;</pre>
            S_DONE:
                state <= (done_done) ? S_IDLE : S_DONE;
            default:
                state <= S_IDLE;
        endcase
    end
end
```

단순히 reset 신호가 들어오면 state 를 초기화하고, state 가 바뀌어야 할 때를 인식하여 다음 state 로 바꾸어주는 역할을 한다.

2. Global buffer

외부에서 들어온 값을 저장하고, 벡터 곱 계산에 필요할 때 불러오는 역할을 한다.

3. counter

값이 저장될 address를 지정하거나, 지금까지 얼마나 많은 값이 계산되었는가 등을 관측해야 할 때 counter는 필수불가결 하므로, 이러한 counter를 구현해서 사용한다.

여기서 구현한 counter는 down-counter로, 초기값은 1로 초기화되며, S_LOAD, S_CALC, S_DONE state에서 모두 사용하게 된다.

통상적인 up-counter를 사용하지 않고 down-counter를 사용하는 이유는 다음과 같다.

각 state마다 counter가 세어 줘야하는 개수가 다른데, up-counter를 사용하면 각 state마다 어떤 값에서 계산을 끝마칠지 각각 체크해 줘야 하므로 구현이 복잡해 지지만,

down-counter를 사용하면 각 state마다 초기값만 다르게 설정해주고, counter가 0이 되는 순간 계산을 끝마치면 되므로 상대적으로 구현이 간편해진다.

또한, 사용하지 않을 때 초기값을 1로 두는 이유도, 0으로 초기해놓고 사용하면, 계산이 끝마치는 순간을 체크해야할때 잘못 체크되어 state 변환이 일어나는 경우가 생길 수 있으므로, 이러한 경우를 막기위해 초기값을 1로 설정한다.

```
assign counter_reset = (!aresetn) | (done_done);
assign counter_load_signal = (load_trigger) | (calc_trigger) | (done_trigger);
assign counter_load_value = (load_trigger) ? LOAD_CVAL :
                            (calc_trigger) ? CALC_CVAL :
                            (done_trigger) ? DONE_CVAL : 32'd0;
assign counter_enable = (state == S_LOAD) | (state == S_CALC && dvalid == 2'b1) | (state == S_DONE);
always @(posedge aclk) begin
    if(counter_reset) begin
        counter <= 32'd1; // I initialize counter to 1 because detecting current state at end whens counter is zero.
        //initializing counter to 1 prevent false-detecting current state at end.
    end
    else if(counter_load_signal) begin
        counter <= counter_load_value;
    end
   else if(counter_enable) begin
        counter <= counter - 32'd1;
    end
end
```

counter 부분 코드는 위와 같다.

counter reset은 카운터가 리셋되어야 하는경우를 지정하고,

coutner_load_signal은 카운터에 특정 값을 불러와야 할 때 사용한다.

counter enable은 counter가 동작해 야할 때를 지정하기 위해 사용하게 된다.

이 카운터 하나를 여러 state에서 사용하는데, 각 state에서의 정확한 동작은 다음 파트에서 서술한다.

4. state_relative block

각 state마다 실행되는 부분을 구현한 부분이다.

S INIT

이 단계에서는 할 것이 없다.

S LOAD

카운터 초기값: 4 * vector size - 1 (vector size = 2**vector num)

카운터 작동상황 : clk posedge마다

vector – vector multiplication을 할때, vector간의 곱셈을 하기 위해서는 2 * vector size개수만큼의 원소를 불러와야만 한다. 때문에, 처음에 카운터를 4*vector size – 1로 초기화한다.

2 * vector_size - 1이 아닌, 4 * vector_size - 1로 초기화 하는 이유는, 각 데이터를 불러오는데 2사이클씩을 소모해야하기 때문에, counter를 불러와야하는 원소의 개수 * 2정도로 초기화해두고, 각 clock마다 카운터의 값을 감소시키게 된다.

```
// LOAD part.
```

위와 같이, 카운터의 LSB를 제외한 상위 비트들을 통해서 외부에서 값을 불러올 address와, 어떤 위치에 값을 저장할지 (local buffer or global buffer)를 결정하게 된다.

그리고, counter가 0이되면 load가 끝났음을 load done을 이용하여 FSM에 알려주게 된다.

이때, down counter 특성상 데이터를 저장하는 순서는 주소의 역순이 된다.

```
S CALC
```

```
카운터 초기값 : vector_size - 1 (vector_size = 2**vector_num)
```

카운터 작동상황: PE에서 계산이 한번 끝날 때마다. (dvalid = 1일때)

이제, 각 값들이 로컬 버퍼와 글로벌 버퍼에 정상적으로 저장되었다면, PE를 이용하여 이 값들을 이용, 벡터곱을 계산 해야한다. 따라서 counter를 벡터 크기-1로 초기화하고, 각 원소의 계산이 끝날 때마다 counter의 값을 하나씩 내려주어, 모든 값이 계산되었을 때 counter가 0이되는 순간 계산이 끝났음을 알게된다.

counter의 각 값은 각각 local buffer, global buffer에 저장되어 있는 값의 주소로 사용되어 해당 값들을 불러오게된다.

```
always @(posedge aclk) begin
    if(!aresetn) begin
        calc_input_need = 1'b0;
    end
    else if(calc_trigger_delay1) begin
        calc_input_need = 1'b1;
    end
    else if(dvalid_delay_1 && state == S_CALC) begin
        calc_input_need = 1'bl;
    end
    else begin
        calc_input_need = 1'b0;
    end
end
assign valid = (state == S_CALC) && calc_input_need;
assign calc_done = (state == S_CALC && counter == 32'd0 && dvalid == 1'b1);
always @(posedge aclk) begin
        if (!aresetn) begin
                wrdata <= 'd0;
        end
        else begin
            if (calc_done) begin
                    wrdata <= dout;
            end
            else begin
                    wrdata <= wrdata;
            end
```

xxx delay1 레지스터는 기존 값 에다 1사이클 딜레이를 준 register이다.

calc_input_need라는 값을 이용하여, PE에 공급되는 값이 현재 계산에 사용될 수 있는지를 통보해준다. 즉, PE의 valid의 역할을 하는 값이다.

calc trigger는 S_LOAD에서 S_CALC state로 전환되었을 때 1이 되는 값이다.

먼저 state가 전환되고 나서 카운터가 정상적으로 초기화 된 상태에서, counter 값을 주소로 이용하여 계산할 값을 PE에 공급하게 되고, 그 후 PE 내부에서 계산이 완료되고, 계산이 끝난 값이 정상적으로 저장될 수 있도록 한 사이클 여유를 주기 위해 $dvalid_delay_1$ 을 사용한다. 이 값이 true가 되었을때, S_CALC 라면 다시 값을 공급하여 다음 계산을 진행하게 되고, 그 외에는 값을 사용하지 않게 한다.

이렇게 계산이 끝났다면, calc_done이라는 시그널이 1이되어 FSM에서 state 변화가 일어나게 되고, 외부로 출력될 결과값인 wrdata에 값을 저장하게 된다.

이때, down counter의 특성상 주어진 벡터의 앞부터 multiplication 하는것이 아니라, 뒤에서 앞으로, 역순으로 multiplication하게 된다.

S_DONE

카운터 초기값: 5-1

카운터 작동상황 : clk의 posedge마다

```
// DONE part.
assign done_done = (state == S_DONE && counter == 32'd0);
assign done = (state == S_DONE);
```

계산이 끝난 후에는, 5사이클동안 기다리면서 S INIT으로 넘어갈 준비를 하게 된다.

2.2 PE controller test code (lab6₩lab6.srcs\sim_1\new\text{wtb_my_pe_controller.v})

위를 테스트 하는 코드는 다음과 같다.

```
module tb_my_pe_controller();
parameter BRAM_ADDR_WIDTH = 5;
reg clk;
reg aresetn;
reg start;
reg [31:0] din:
wire done;
wire [BRAM_ADDR_WIDTH-1:0] rdaddr;
wire [31:0] wrdata;
reg [31:0] din_mem [0:2**BRAM_ADDR_WIDTH-1];
 initial begin
  clk<=0;
   start <= 0;
   din <= 0;
   1/4
   1/6
   We waw[11] = 22.P01000001010000000000000000000000 1/10
```

먼저, 메모리 역할을 할 부분에 각각 0~31번지까지,

0~15번지에 1~16, 16~31번지에 1~16에 해당하는 single precision floating point 값을 저장한다.

그 후, 20 시간단위만큼 aresetn을 0으로 주어 리셋을 시키고, 그 후 start를 1로 주고, 계산이 끝날때까지 대기하게 된다.

```
always #5 clk <= ~clk;


always @(posedge clk)

din <= din_mem[rdaddr];


my_pe_controller #(6, 6, 4 , BRAM_ADDR_WIDTH) PE_CTR (
    .start(start),
    .aclk(clk),
    .aresetn(aresetn),
    .rddata(din),
    .rdaddr(rdaddr),
    .wrdata(wrdata),
    .done(done)
);</pre>
```

클록 사이클은 10 시간단위가 된다.

3. Result & Discussion

 

<전체 waveform>

 

<S INIT -> S_LOAD 부분>


먼저, 처음에 start가 1이 들어 왔을 때 S_INIT 에서 S_LOAD 로 바뀌는 부분이다.

start가 1일때, clk의 posedge에서 state가 1 -> 2로 바뀌는 모습을 볼 수 있다. (25ns 부분)

state = 0001 : S_INIT, 0010 : S_LOAD, 0100 : S_CALC, 1000 : S_DONE

이므로, state change가 잘 작동했음을 알 수 있다.

 
동시에 local buffer에 값이 들어가야함을 나타내는 we_local도 1로 변하게 되고, counter가 2 사이클마다 1씩 감소하는 모습을 볼 수 있다.



<local buffer에 값이 저장되는 모습>

address 31의 값이 localbuffer의 15, address 30의 값이 localbuffer의 14... 에 저장되는것을 알 수 있다.

 즉, 의도한대로 local buffer에 값이 저장되는것을 확인할 수 있다.




<global buffer에 값이 저장되는 모습>

local buffer에 값이 모두 저장된 후에는, we_local의 값이 0으로 떨어지고, 스크린샷에는 누락됐지만 we_global의 값이 1이되어 global buffer에 값이 저장되게 된다. (345ns부분)

실제로, global buffer의 15, 14... 번지에 각각 16.0, 15.0... 의 값이 저장되는것을 확인할 수 있다.

즉, global buffer에도 값이 정상적으로 저장됨을 알 수 있다.

 

<load가 끝난 후>

load가 끝나고 난 후, 665ns부분에서 state가 S CALC로 변환되게 된다.

이때 valid가 1사이클동안 1이 됨을 확인할 수 있다.


그 후, counter를 초기화 하고, local, global buffer의 15번지에 저장된 16.0, 16.0을 가지고 곱셈을 진행하게 된다.

Untitled 1* 파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말 Q H Q Q X + H H H ± ± + F # H 2014-16757 김보창 In 1 100% Windows (CRLF) **₩** start 1.0 ₩ din[31:0] 00 ₩ wrdata[31:0] 0.0 ■ din_mem[0:31][31:0] 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 1.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 10.0,BRAM_ADDR_WIDTH[31:0] 00000005 ₩ ain[31:0] ₩ din[31:0] ₩ state[3:0] ▼ counter[31:0] 00000001 0000000e r_dout[31:0] ▼ temp_dout[31:0] ₩ global_buffer[0:63][31:0] 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 > 💆 [0][31:0] > 💆 [1][31:0]

<첫번째 계산 후>

첫번째 계산이 끝난 후, dvalid가 1일때 계산이 끝났음을 알 수 있고, 1사이클의 딜레이를 주어 내부 PE 모듈에 계산될 결과값이 성공적으로 누적되도록 한다. (r_dout)

 
그 후, 카운터를 하나 내리고 valid 값을 다시 1로 주어 global buffer, local buffer의 14번지에 있는 15.0, 15.0 의 값을 fused multiply adder에 전달하여 계산하게 된다.



<모든 계산이 끝난 후>

모든 계산이 끝난 후에, state를 S_DONE으로 변환하고, 외부로 출력되는 done을 1로 만들게 된다.

 결과인 wrdata를 보면, sum(k = 1 to 16) k^2 에 해당하는 1496의 값이 정상적으로 출력됨을 알 수 있다.



<S DONE -> S INIT>

그 후, 5사이클이 경과하고 S_DONE에서 S_INIT으로 다시 state가 변화하게 된다.

counter가 정상적으로 초기화되고, 작동함을 확인할 수 있다.

결과적으로, 내가 구현한 코드가 정상적으로 작동함을 확인할 수 있다.

이 코드를 synthesis, implement 한 결과는 같이 제출한 폴더에 사진으로 찍어두었다.

이번 과제를 구현하면서, 최적화에 대해서도 신경을 썼다.

우리 과제의 경우, state가 변화할 때 counter를 초기화 해야하므로, state의 변화를 체크하기 위해 처음에는 다음과 같은 방법으로 코드를 구현하였었다.

present state와 next state라는, 현재 상태와 다음 상태를 저장하는 레지스터 2개를 이용하여,

present_state에는 clk의 posedge마다 next_state의 값을 저장하게 하였다.

그리고 present_state와 next_state가 다를 때 load_trigger, calc_trigger, done_trigger와 같은 시그널이 1이 되게 한 후, 이 시그널을 이용하여 counter를 초기화 하였는데, 이렇게 카운터를 초기화 할 경우,

현재 state에서 다음 state로 넘어가는 상황을 체크할때 1cycle의 delay가 생기기 때문에 state가 바뀔 때마다 1cycle씩의 손해를 보게 된다.

따라서, 이러한 점을 제거하기 위해 state 레지스터를 하나로 줄이고, 각 state에서 다음 state로 바뀌는 조건 (xxx_done) 을 이용하여 state가 변화하는 시점을 기존방법보다 1cycle 일찍 예측하게 하여, state를 바꿀 때일어나는 delay를 줄였다.

또한, 각 state마다 counter를 두지 않고, counter 하나를 여러 state에서 돌려쓰게 하여 들어가는 회로의 개수를 많이 줄였다. 이를 구현하기 위해 일반적인 up-counter가 아닌 down-counter를 사용하였는데,

앞에서도 설명하였지만, state마다 counter를 돌려써야 하기 때문에 counter의 종료 조건이 각각 다른데, up-counter의 경우 counter의 값이 종료조건에 맞는지를 비교하는 로직을 state마다 사용해야 하므로 드는 회로가 많아지게 된다.

반면, down_counter의 경우 counter의 초기화만 처음에 다르게 해주면, (이는 메모리 블록 하나로 처리가 됨) 종료조건에 맞는지는 단순히 counter가 0인지만 체크하면 되므로 up-counter 구현보다 효율적이다.

또한, 앞으로의 project에서 vector size가 바뀌어도 계산을 편하게 수행할 수 있도록 구현한 모듈이 VECTOR_NUM이라는 파라미터를 가지게 했다. 이 VECTOR_NUM이라는 파라미터를 바꿔주면,

예를들어 현재는 크기 16인 벡터곱을 계산하므로 VECTOR NUM이 4이지만,

이를 6으로 바꾸어 주면 바로 크기 64인 벡터 곱을 계산하도록 할 수 있어 모듈의 재사용성에도 신경을 썼다.

4. Conclusion

비교적 커다란 모듈을 구현하면서, 어떻게 하드웨어를 설계해야 하는지 많이 생각해 볼 수 있었던 프로젝트였다. 지금까지의 프로젝트중에 가장 시간이 많이 걸렸는데, 특히 처음에 어떻게 시작해야할지 막막해서 꽤 많은 시간을 쓴 것 같다.

모듈이 비교적 크다 보니 여러가지를 동시에 생각해야하는 경우가 생겼고, 때문에 무작정 처음부터 효율적인 코드를 짜려 하다 꽤 많은 시간을 허비하게 되었다.

그 후 그러한 욕심을 버리고, 일단 돌아가게 구현하고 그 후 최적화를 하자는 마음가짐으로 코드를 구현하니 전보다 수월하게 구현할 수 있었다.

일단 돌아가게 구현하고, 그 후 최적화를 하는 것이 굉장히 좋은 방법이라는 것을 다시 확인할 수 있었던 좋은 법이었다.